

固始县 2018-2019 学年度上期期末教学质量监测

九年级物理试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

注意事项：

- 本试卷共 6 页，五大题，21 小题，满分 70 分，考试时间 60 分钟。请用蓝、黑色钢笔或圆珠笔直接答在试卷上。
- 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

得分	评卷人

一、填空题（每空 1 分，共 14 分）

1. 火箭刚发射时，高温火焰向下喷向发射台地面，很多物体遇到这样高温的火焰将会熔化，为保护发射台底，就在底部建一个大水池，让火焰喷到水中，利用水的_____来吸收大量的热，我们看到火箭升空的瞬间，伴有迅速扩散的白气团是_____形成的。（填物态变化名称）

2. 如图 1 甲所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，快速压下活塞，可看到棉花燃烧起来，在此过程中活塞对筒内气体做功，气体的内能_____，如图 1 乙所示的是汽油机，如果此汽油机每秒内对外做功 20 次，则飞轮的转速为_____r/min。

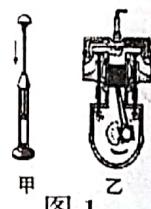


图 1

3. 取质量相同的甲、乙两种固态物质，用同样的酒精灯同时加热，如图 2 为他们的熔化图象，由此可以判断_____物质是晶体。观察加热的前 5min 可知：固态物质甲的比热容比固态物质乙的比热容_____。


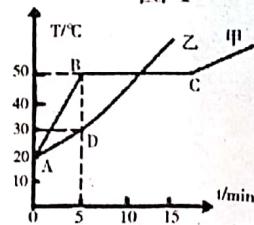


图 2

4. 小明家的太阳能集热器中装有 40kg、35℃ 的水，经太阳光照射温度升高到 45℃，用电热水器对相同的水也加热到 45℃，标有“900r/kW·h”字样的电能表用了 30min 铝盘转过了 450r（只有热水器工作），热水器消耗的电能为_____J。热水器加热时的实际电功率是_____，热水器消耗的电能比水吸收的热量多，其中一个主要原因是_____。 $[C_{水}=4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})]$

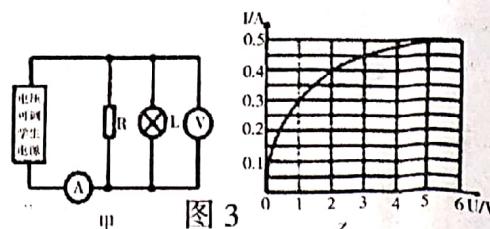5. 用如图 3 甲所示电路进行实验探究，小灯泡 L 标有“6V 3W”字样，小灯泡的 I-U 关系如图乙所示，R 为 10Ω 的定值电阻，当小灯泡电功率为 0.3W 时，定值电阻 R 消耗的功率是_____W，电流表的示数为_____A。



6. 如图 4 是一款能发电的魔方充电器，转动魔方时，他根据 _____ (选填“电流的磁效应”“电磁感应”或“通电导体在磁场中受力”) 的原理发电，这个过程 _____ 能转化为电能，产生的电能储存于魔方内。魔方还能通过 USB 端口给移动设备充电，给移动设备充电时，魔方相当于电路中的 _____ (选填“电源”或“用电器”)。


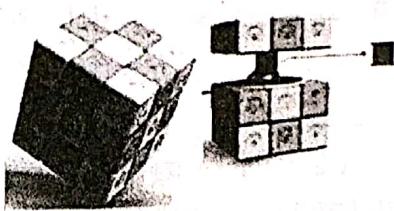


图 4


得分	评卷人

二、选择题 (本题 8 小题，每小题 2 分，共 16 分。第 7~12 题每小题只有一个选项符合题目要求，第 13~14 题每小题有两个选项符合题目要求，全部选对的得 2 分，只选 1 个且正确的得 1 分，有选错的得 0 分。)


7. 如图 5 所示的四个装置中不属于电磁铁应用的是 ()

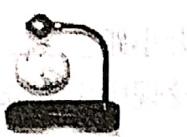


A. A 悬浮地球仪

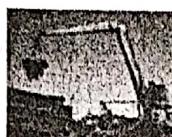

B. B 电磁起重机

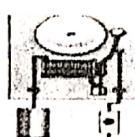

C. C 电铃

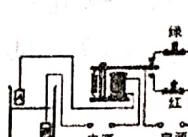

D. D 水位报警器

图 5

A. A

B. B


C. C

D. D


8. 能量转化是非常普遍的现象，下列关于能量转化的叙述中正确的是 ()

- A. 洗衣机甩干衣服时，内能转化机械能
- B. 内燃机的做功冲程，机械能转化内能
- C. 炉灶中燃料燃烧时，内能转化化学能
- D. 用电热水器烧水时，电能转化内能

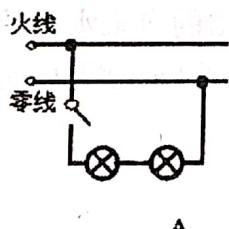
9. 教室前方的两盏日光灯，由一个开关控制，在图 6 中能正确反映它们连接方式的是 ()




A. A

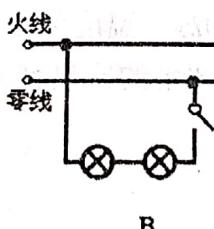

B. B

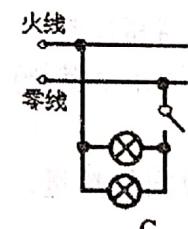

C. C

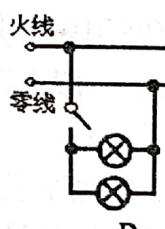

D. D

图 6

10. 如图 7 电路中，电源电压保持不变，闭合开关 S，当滑动变阻器的滑片 P 向右移动时，则 ()

- A. 电流表 A 的示数将变大，电压表 V_1 和 V_2 的示数差值与电流表 A 示数的比值将不变
- B. 电流表 A 的示数将变大，电压表 V_1 和 V_2 的示数差值与电流表 A 示数的比值将变小
- C. 电流表 A 的示数将变小，电压表 V_1 和 V_2 的示数差值与电流表 A 示数的比值将不变
- D. 电流表 A 的示数将变小，电压表 V_1 和 V_2 的示数差值与电流表 A 示数的比值将变大

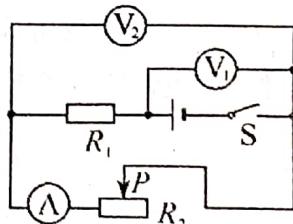


图 7


11. POS 刷卡机的广泛应用给人们的生活带来了便利。POS 机的刷卡位置有一个绕有线圈的小铁环制成的检测头 (如图 8 所示)。在使用时，将带有磁条的信用卡在 POS 机指



定位置刷一下，检测头的线圈中就会产生变化的电流，POS机便可读出磁条上的信息。下图中能反映POS刷卡机读出信息原理的是（ ）



图 8

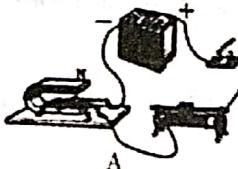


A



B



C

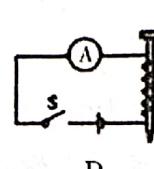

D

12. 夜里，小明家的三盏电灯均正常发光，突然三盏灯全部熄灭，经检查熔丝完好，用试电笔检查插座的两孔，氖管均发光，发生这一现象的原因可能是（ ）

- A. 插座处发生短路了
- B. 某个电灯的灯丝烧断了
- C. 进户线的火线断了
- D. 进户线的零线断了

13. 下列关于“热与能”的表述中正确的是（ ）

- A. 水常被用作冷却剂，是因为水的比热容大
- B. 对物体做功，物体温度不一定升高
- C. 物体在吸热过程中，其温度一定升高
- D. 在搓手取暖过程中，内能转化为机械能

14. 如图9甲所示，电源电压不变， $R_1 = 10 \Omega$ ，滑动变阻器 R_2 标有“ 5Ω 1A”字样。当 R_2 的滑片P在b端且只闭合开关S、 S_1 时，电流表的示数为0.4 A；当 R_2 的滑片P在a端且同时闭合S、 S_1 、 S_2 时，灯泡正常发光；当 R_2 的滑片P在b端且只闭合开关S、 S_2 时，电压表的示数为3 V；如图9乙是灯泡的电

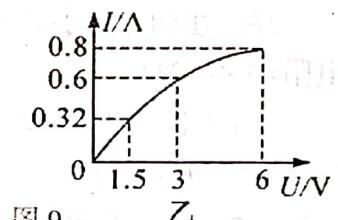
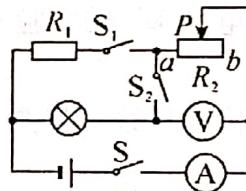


图 9

- A. 电源电压6 V
- B. 灯泡的额定功率是4.8 W
- C. 灯泡正常发光时，灯丝电阻是5 Ω
- D. 当 R_2 的滑片P在b端且只闭合开关S、 S_2 时，灯泡的功率为2.4 W

得分	评卷人

三、作图题（每小题2分，共4分）

15. 请同学们将图10连成符合安全用电原则的照明电路。

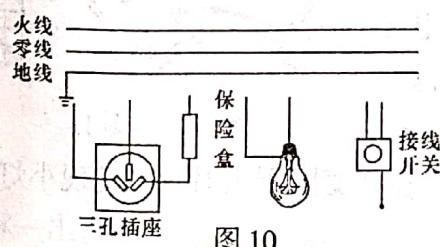


图 10

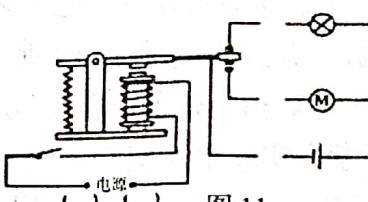


图 11

16. 如图11所示，开关闭合时，电磁铁上端为N极，下端为S极，在图中括号内标出控制电路电源的正负极，并将工作电路图连接完整。要求：开关闭合时，电动机转，小灯泡不亮；开关断开时，小灯泡亮，电动机不转。



得分	评卷人

四、实验探究题(第 17 题 5 分,第 18 题 7 分,第 19 题 6 分,共 18 分)

17. 如图 12 所示,甲、乙、丙三图中的装置完全相同。燃料的质量都是 10g, 烧杯内的液体质量也相同。

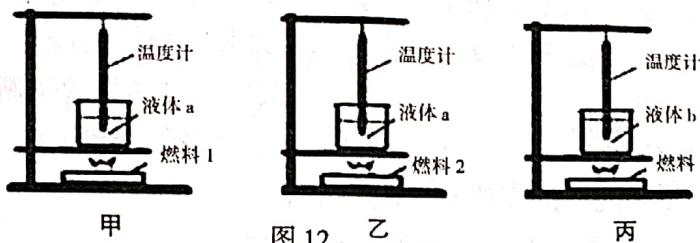


图 12

(1) 比较不同燃料的热值, 应选择____两图进行实验, 实验时要观察____比较两种燃料的热值大小; 比较不同物质的比热容, 应选择____两图进行实验, 实验中使液体升高相同的温度通过____反映物体吸热的多少。

(2) 比较不同物质的比热容, 选用上图合适装置加热相同一段时间后, 液体 a 升温多, 由此可知: 质量相同的液体 a 与 b, 升高相同的温度时, 液体 a 吸收的热量____(选填“大于”或“小于”) 液体 b 吸收的热量。

18. 在测定“小灯泡电功率”的实验中, 电源电压为 4.5 V, 小灯泡额定电压为 2.5 V, 电阻约为 10Ω .

(1) 请你用笔画线代替导线, 将图 13 甲中的实物电路连接完整。

(2) 连接电路时, 开关应该处于____(选填“断开”或“闭合”)状态。



(3) 小叶同学闭合开关, 移动滑片 P 到某一点时, 电压表示数(如图 13 乙所示)为____V, 若他想测量小灯泡的额定功率, 应将图甲中滑片 P 向____(选填“A”或“B”)端移动, 使电压表的示数为 2.5 V.

(4) 小向同学移动滑片 P, 记下多组对应的电压表和电流表的示数, 并绘制成图 13 丙所示的 $I-U$ 图像, 根据图像信息, 可计算出小灯泡的额定功率是____W.


(5) 小毛同学在实验中连接好电路, 闭合开关, 移动变阻器滑片 P, 发现小灯泡始终不亮, 电压表有示数, 电流表无示数, 原因可能是____。(写出一种即可)

(6) 在实验中, 小明把电流表与电压表的位置互换, 闭合开关后造成____(选填选项前的字母)。

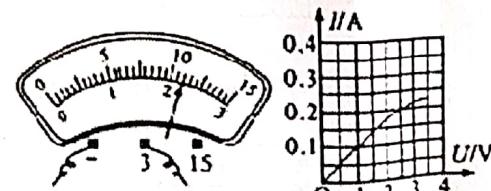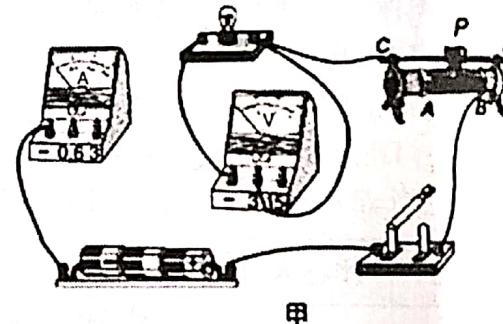- A. 电流表被烧坏
- B. 电压表被烧坏
- C. 小灯泡被烧坏
- D. 小灯泡不亮



乙

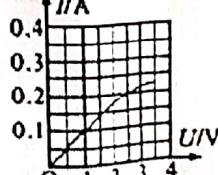

丙



19. (1) 图 14 甲、乙是电学中很重要的两个实验，其中甲图装置是研究_____的规律；乙图装置是研究_____的规律。

(2) 图 14 丙是法拉第发明的能够产生持续电流的机器——发电机，金属圆盘可以看成是由无数根长度等于圆盘半径的导线组成的。金属圆盘在磁极间不断转动，每根导线都在做切割磁感线运动，从而产生持续的电流。某校探究小组仿制了这个发电机装置(如图 14 丁)，对影响电流大小的因素进行如下探究：

- ①当圆盘转速增大时，电流表指针偏转增大，说明电流大小跟_____有关；
- ②保持圆盘转速不变，换用一个半径更大的金属圆盘，发现电流表指针偏转更大，说明电流大小还跟_____有关；
- ③保持圆盘转速不变，换用_____，发现电流表指针偏转更大，说明电流大小跟磁场强弱有关。

(3) 如果把磁铁 NS 极对调，将会发现_____。

得分	评卷人

五、综合应用题(第 20 题 9 分，第 21 题 9 分，共 18 分)

20. 某家庭用燃气热水器将质量为 $100kg$ 、温度为 20°C 的自来水加热到 50°C ，消耗的天然气体积为 $1m^3$ (假设天然气完全燃烧).已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$, 天然气的热值为 $3.2 \times 10^7 \text{J}/m^3$ ，求：

- (1) 天然气完全燃烧放出的热量；
- (2) 水吸收的热量；
- (3) 该热水器工作的效率.
- (4) 若天然气完全燃烧放出的这些热量用效率是 80% 电功率为 1000W 的电热水器正常工作，需要加热多长时间.

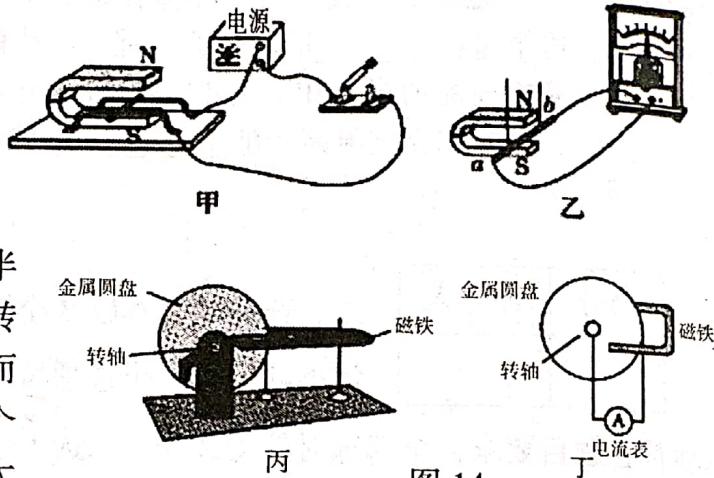


图 14



21. 有一种挂式电热水器内部简化电路如图 15 所示，该热水器设有高、中、低三档，已知电热丝 $R_1 = 55 \Omega$ ，高档加热功率为 1100 W ，电热转化效率为 80% ，水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。求：

- (1) 将 2 kg 水从 20°C 加热到 75°C 需要吸收多少热量。
- (2) 用高档将 2 kg 水从 20°C 加热到 75°C 需要多少时间。
- (3) 只闭合 S 、 S_2 时，电热水器的电功率是多少。

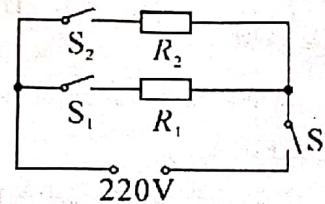


图 15



固始县 2018-2019 学年度上期期末教学质量监测

九年级物理参考答案及评分标准

一、填空题（每空 1 分，共 14 分）


1. 汽化 液化 2. 增大 2400 3. 甲 小
4. $0.5\text{kW}\cdot\text{h}$ (或 $1.8 \times 10^6\text{J}$) 1000W (或 1kW) 电能转化为内能的过程中，有一部分能量散失了
5. 0.1 0.4
6. 电磁感应；机械能；电源

二、选择题（本题 8 小题，每小题 2 分，共 16 分。第 7~12 题每小题只有一个选项符合题目要求，第 13~14 题每小题有两个选项符合题目要求，全部选对的得 2 分，只选 1 个且正确的得 1 分，有选错的得 0 分。）


7. A 8. D 9. D 10. C 11. B 12. D 13. AB 14. CD

三、作图题（每小题 2 分，共 4 分）

15.

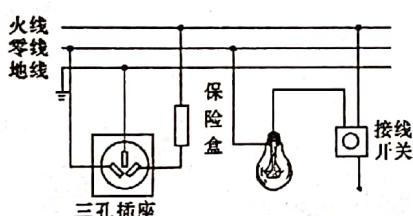

16.

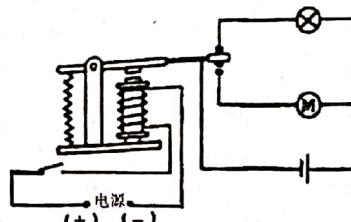

评分说明：第 15 题三孔插座跟螺口灯泡均正确给 2 分，其中一个连接正确给 1 分，第 16 题电源正负极标注正确 1 分，工作电路图连接正确 1 分。

四、实验探究题(第 17 题 5 分，第 18 题 7 分，第 19 题 6 分，共 18 分)

17. 甲乙 液体升高温度 甲丙 加热时间长短 小于

18. (1) 灯泡正常发光时电流约为 $I = \frac{U}{R} = \frac{2.5V}{10\Omega} = 0.25A$ ，电流表应选择 0~0.6A，把灯泡与电流表串联接入

电路，电路图如图所示：


(2) 断开。

(3) 2.2 B

(4) 由图丙所示的 $I-U$ 图象可知，灯泡额定电压 2.5V 对应的电流为 0.2A，小灯泡的额定功率 $P=UI=2.5V \times 0.2A=0.5W$ ；

(5) 小灯泡断路。

(6) D

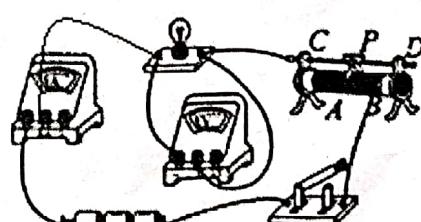

由 扫描全能王 扫描创建

19. (1) 磁场对电流的作用 电磁感应; (2) 转速 导线长度 磁性更强的磁铁; (3) 电流表指针向相反方向偏转

评分说明: 第 18 题 (1) 连接电路 1 分; 第 17—19 题每空均为 1 分, 共 18 分

五. 综合应用题 (第 20 题 9 分, 第 21 题 9 分, 共 18 分)

解: (1) 天然气完全燃烧放出的热量: $Q_{\text{放}} = Vq = 1 \text{ m}^3 \times 3.2 \times 10^7 \text{ J/m}^3 = 3.2 \times 10^7 \text{ J}$; 2 分

(2) 水吸收的热量:

$$Q_{\text{吸}} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 100 \text{ kg} \times (50^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 1.26 \times 10^7 \text{ J}; 2 \text{ 分}$$

(3) 燃气灶的效率: $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{1.26 \times 10^7 \text{ J}}{3.2 \times 10^7 \text{ J}} \times 100\% \approx 39.4\%$ 2 分

(4) 由 $Q_{\text{放}} = Pt \cdot \eta$ 知: $t = \frac{Q_{\text{放}}}{P \cdot \eta} = \frac{3.2 \times 10^7 \text{ J}}{1000 \text{ W} \cdot 80\%} = 4 \times 10^4 \text{ s}$ 2 分

21. (1) 水吸收的热量:

$$Q_{\text{吸}} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 2 \text{ kg} \times (75^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 4.62 \times 10^5 \text{ J}; 2 \text{ 分}$$

(2) 由 $\eta = Q_{\text{吸}}/W$ 可得, 消耗的电能:

$$W = Q_{\text{吸}}/\eta = 4.62 \times 10^5 \text{ J}/80\% = 5.775 \times 10^5 \text{ J}, 1 \text{ 分}$$

由 $P = W/t$ 可得, 需要的加热时间: $t' = W/P = 5.775 \times 10^5 \text{ J} / 1100 \text{ W} = 525 \text{ s}$; 2 分

(3) 由电路图可知, 闭合 S 、 S_1 、 S_2 时, R_1 与 R_2 并联, 电路的总电阻最小, 电路的总功率最大, 热水器处于高档, 此时电热丝 R_1 的功率

$$P_1 = U^2 / R_1 = (220 \text{ V})^2 / 55 \Omega = 880 \text{ W}, 2 \text{ 分}$$

因电路的总功率等于各用电器功率之和, 所以, 电热丝 R_2 的功率 $P_2 = P_{\text{总}} - P_1 = 1100 \text{ W} - 880 \text{ W} = 220 \text{ W}$; 1 分

只闭合 S 、 S_2 时, 电路为 R_2 的简单电路, 因并联电路中各支路独立工作、互不影响, 所以, 电热水器的电功率为 220 W 。 1 分



由 扫描全能王 扫描创建